

# Obtención de Señal de Reloj

## 1.. Osciladores de Cristal

- Utiliza cristal de cuarzo, son muy precisos y estables

## 2.. Osciladores RC

- Basados en la carga y descarga de un condensador a través de una resistencia, Son menos precisos pero más baratos y fáciles de implementar