
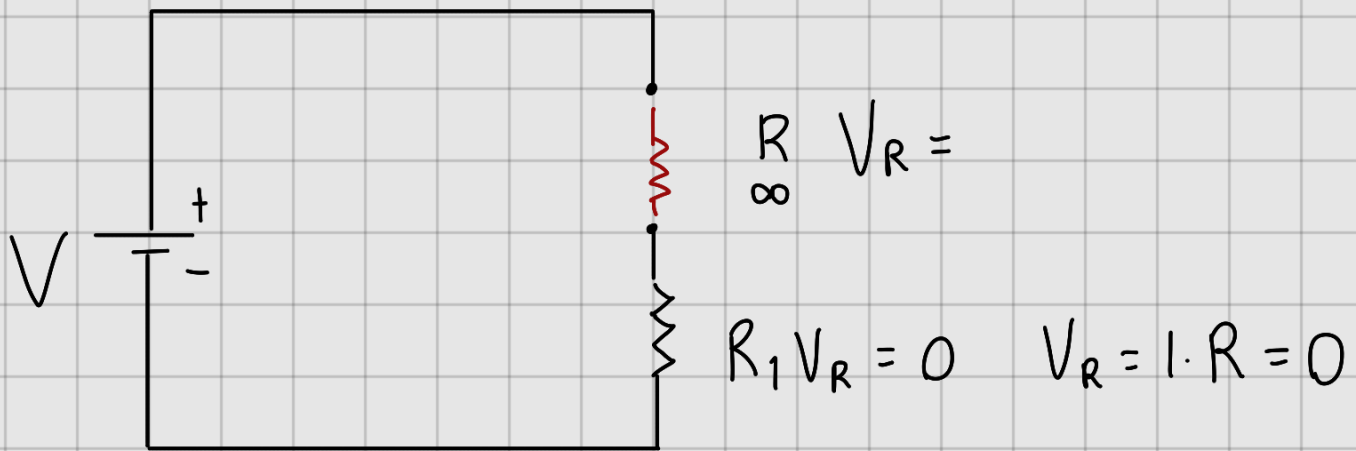


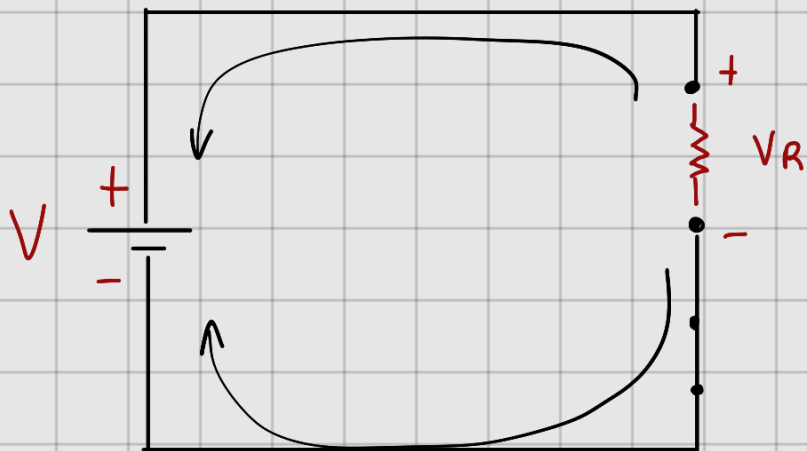

$$V_{R_1} = I \cdot R_1 \quad V_{R_\infty} = I R_\infty$$


El voltaje en la resistencia es 0, por lo que la resistencia no actúa como elemento resistivo, es un corto circuito



El voltaje de la fuente es el que hay en ambas puntas

$$\therefore \underline{V_R = V}$$
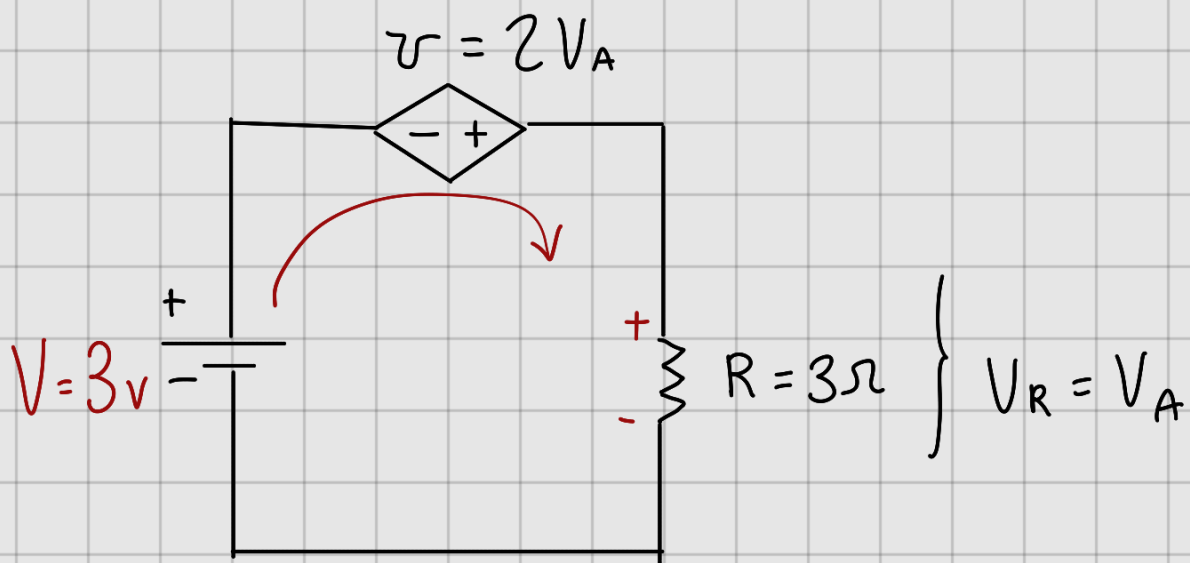
$$V_{R_\infty} = 0 \cdot \infty \longrightarrow \text{Indeterminación}$$



$$3V + 2V_A - R_R I_T = 0$$

$$3V + 2(R_R I_T) - R_R I_T = 0$$

$$3V + 2(3I_T) - 3I_T = 0$$

$$3V + 6I_T - 3I_T = 0 \quad V_R = -3V$$

$$3V + 3I_T = 0 \quad v = -6V$$

$$3I_T = -3V \quad V = 3V$$

$$I_T = \frac{-3V}{3} = -1A$$

$$3V - 6V - (-3V) = 0$$

$$3V - 6V + 3V = 0$$