

① Calcular la potencia que soporta la resistencia y si se quemará o no

$$R = 2.2 \text{ k}\Omega \quad 1/4 \text{ W}$$

$$I = \frac{15 \text{ V}}{2.2 \text{ k}} = 6.81 \text{ mA} \quad P = 6.81 \text{ mA}(15)$$

$$P = 0.1 \text{ W} \quad 0.1 \text{ W} < 1/4 \text{ W}$$

$\therefore$  No se quemará la resistencia


$$R = 22 \Omega \quad 1/4 \text{ W}$$

$$I = \frac{15 \text{ V}}{22 \Omega} = 0.68 \text{ A} \quad P = 0.68 \text{ A}(15)$$


$$P = 10.22 \text{ W} \quad 10.22 \text{ W} > 1/4 \text{ W}$$

$\therefore$  Si se quemará la resistencia

## ② Como se mide voltaje y corriente

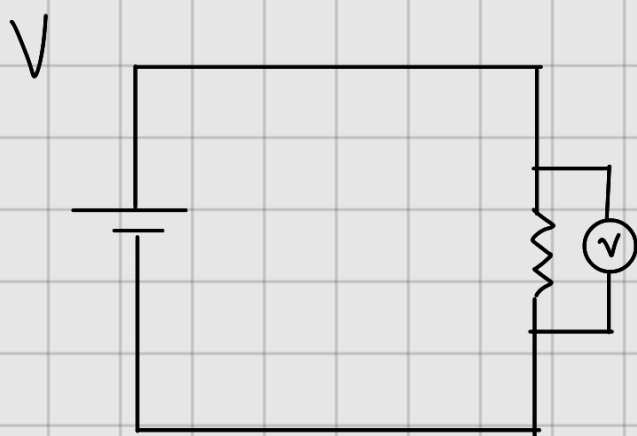



$$R = \infty \Omega$$

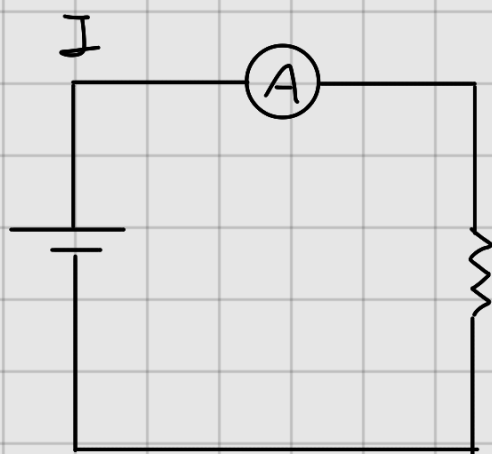

$$R = 0 \Omega$$
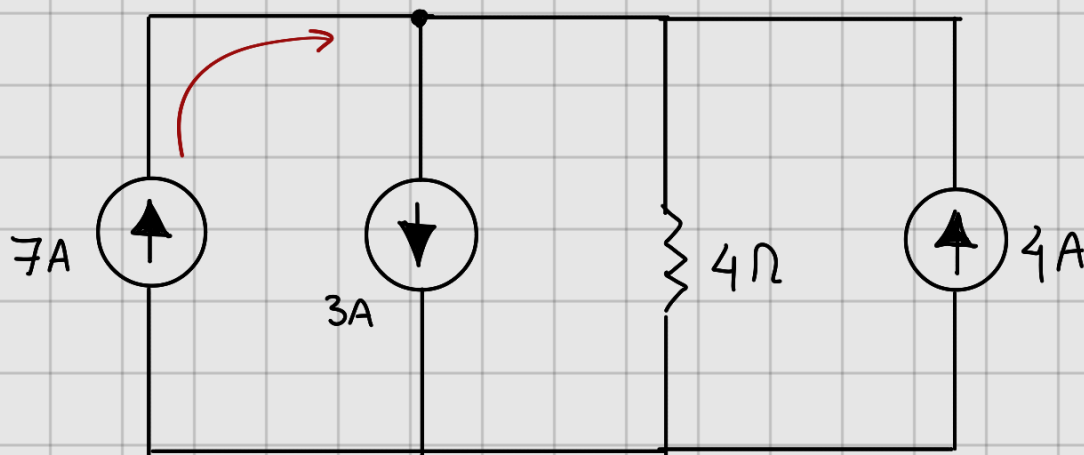
## ③ Resuelve el circuito por leyes de corriente de Kirchhoff. Encuentra la potencia en la $R$ .



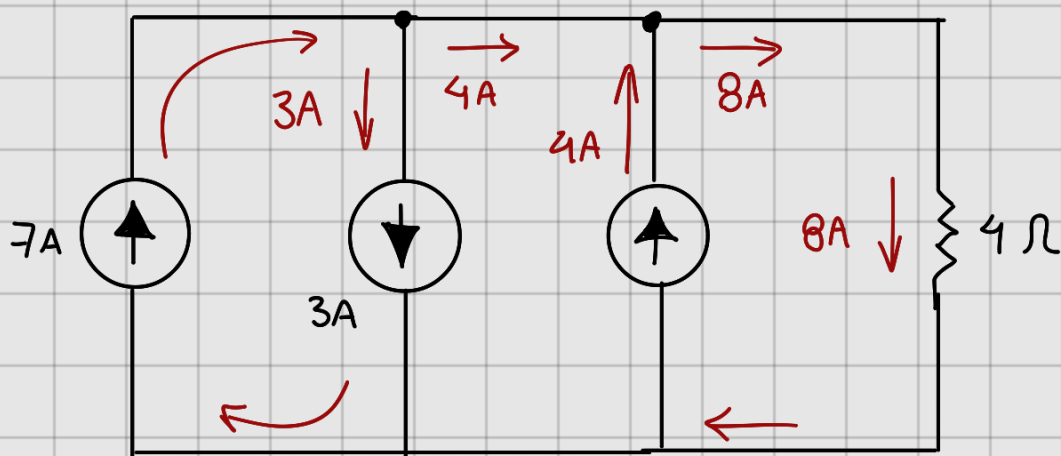


$$V = IR = 8A(4\Omega) = 32V$$

$$P = IV = 32V(8A) = 256W$$


~~$$P = 256W$$~~

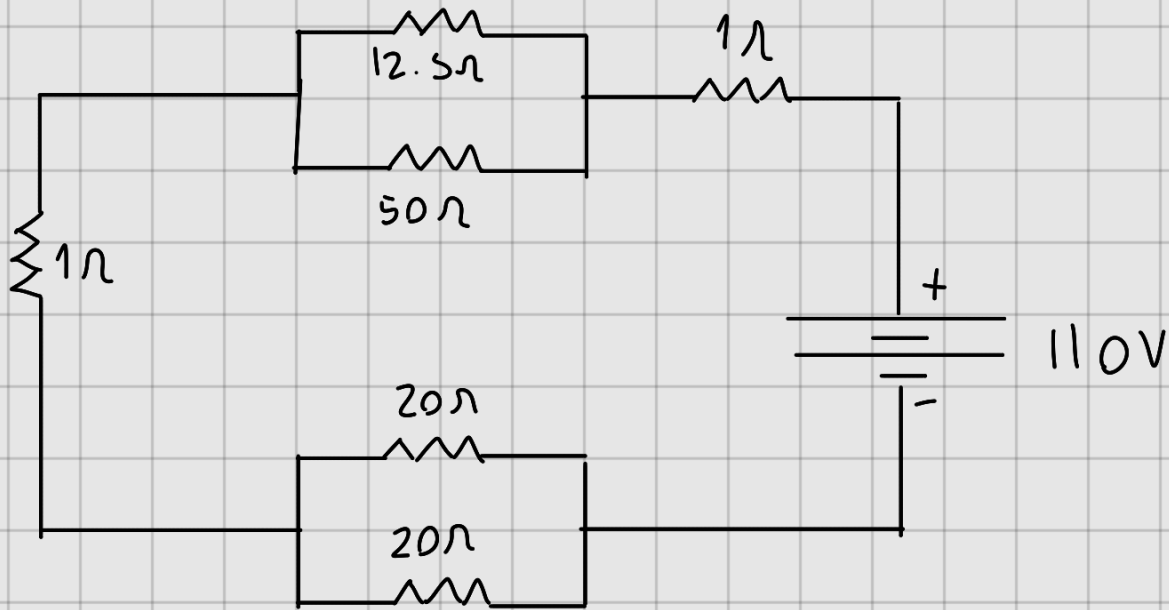④ Resuelve y encuentra la potencia total del circuito



$$R_1 = \frac{1}{\frac{1}{12.5\Omega} + \frac{1}{50\Omega}} = \frac{1}{0.08 + 0.02} = \frac{1}{0.1} = 10\Omega$$

$$R_2 = 10\Omega$$

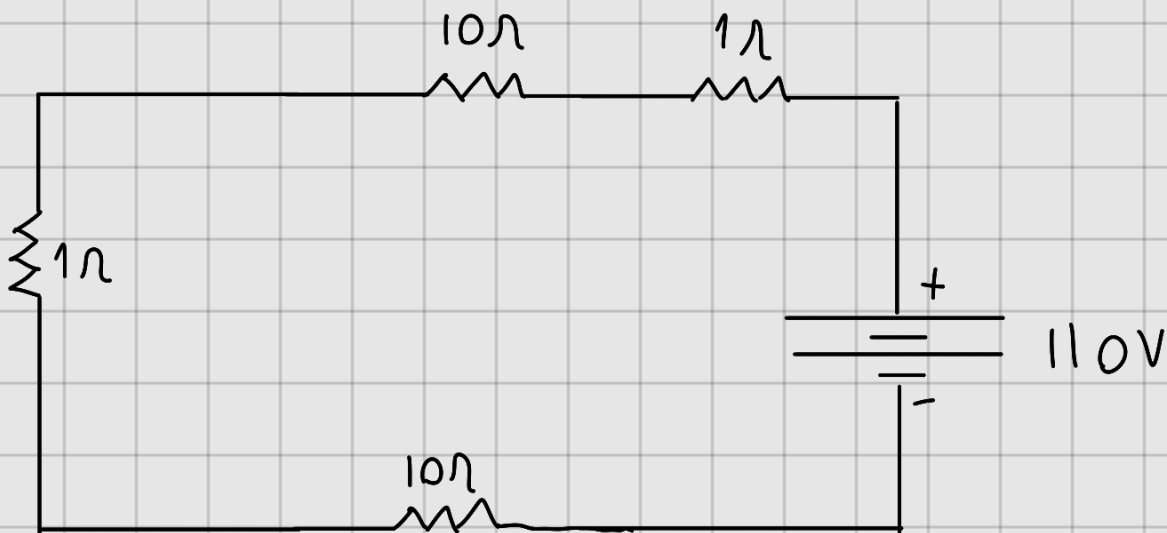


$$R = 1\Omega + 10\Omega + 10\Omega + 1\Omega = 22\Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{110V}{22\Omega} = 5A$$

$$P = IV = 5A \times 110V = 550W$$

$$\underline{P = 550W}$$

⑤ LCK. Halla  $I_1$ ,  $I_2$  y  $I_3$ .

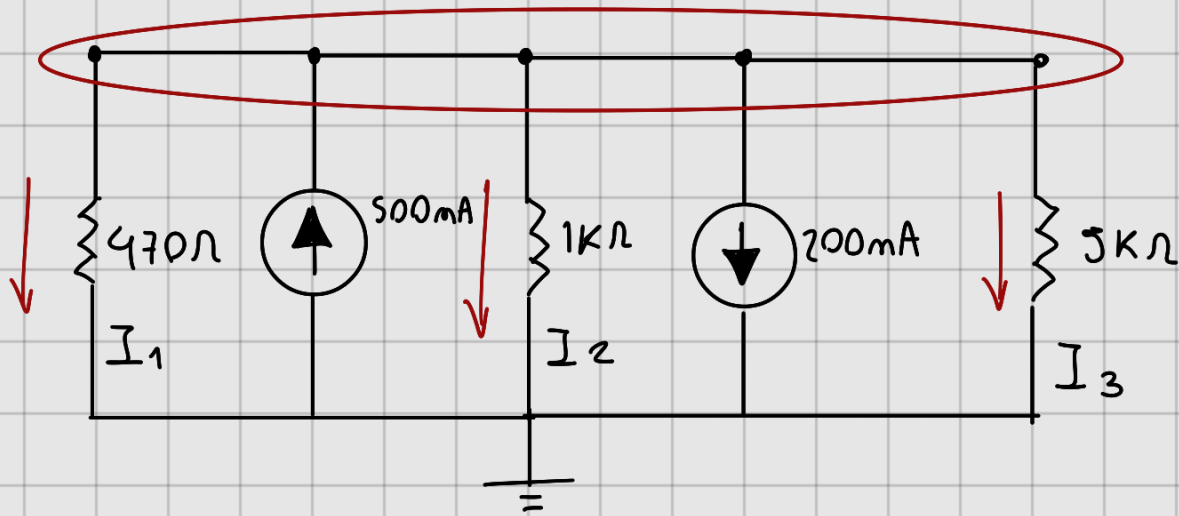

$$-I_{R_1} + I_1 - I_2 - I_{R_2} - I_{R_3} = 0$$

$$V \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1} \right) = (I_1 - I_2)$$

$$V = \frac{(I_1 - I_2)}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1}} = \frac{300 \text{ mA}}{0.033 \text{ S}} = 90 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{90}{470\Omega} = 0.1914 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{90}{1000\Omega} = 0.09 \text{ A}$$


$$I_3 = \frac{90}{5000\Omega} = 0.018 \text{ A}$$

$$I_1 = 0.1914 \text{ A}$$

$$I_2 = 0.090 \text{ A}$$

$$I_3 = 0.018 \text{ A}$$

⑥ LVK. Halle  $v$ ,  $V_o$  /  $I_T$

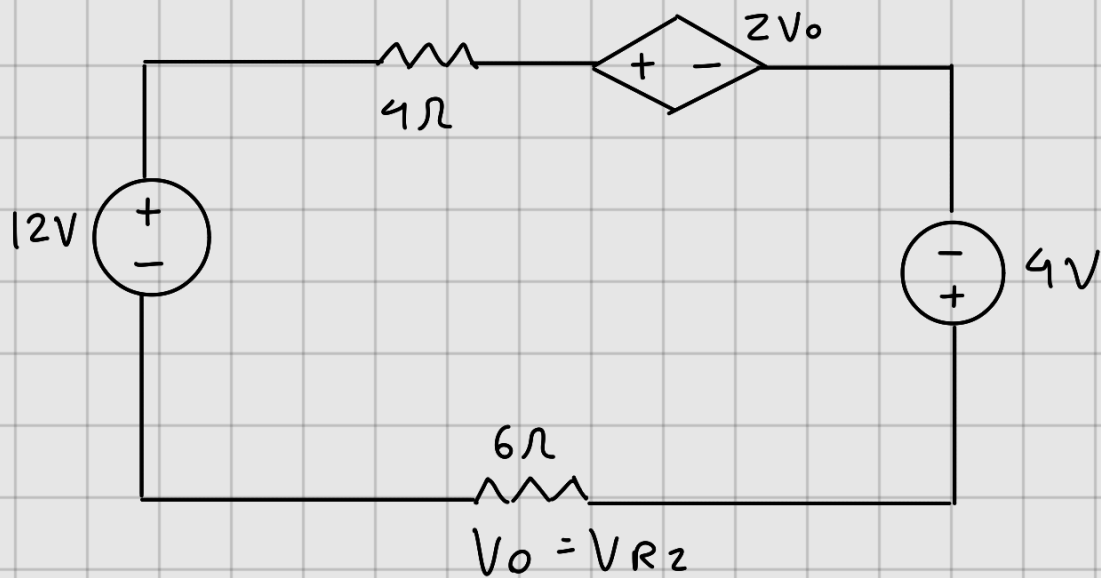

$$V_1 - V_{R1} - 2V_o + V_2 - V_{R2} = 0$$

$$V_1 - I R_1 - 2I R_2 + V_2 - I \cdot R_2 = 0$$

$$V_1 + V_2 - I (R_1 + 2R_2 + R_3) = 0$$

$$\rightarrow I (R_1 + 3R_2) = (V_1 + V_2)$$



$$I = \frac{V_1 + V_2}{R_1 + 3R_2} = \frac{16V}{22\Omega} = 0.7272A$$

$$I \cdot R = V = (0.72727A)(6\Omega) = 4.36V$$

$$v = 2V_o = 2(4.36V) = 8.72V$$

$$\underline{I = 0.7272A, v = 8.72V, V_o = 4.36V}$$

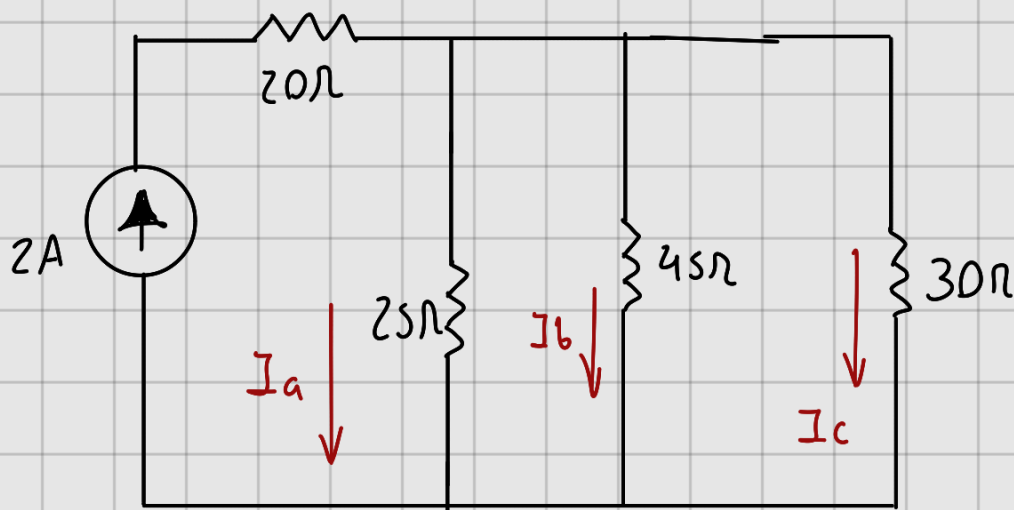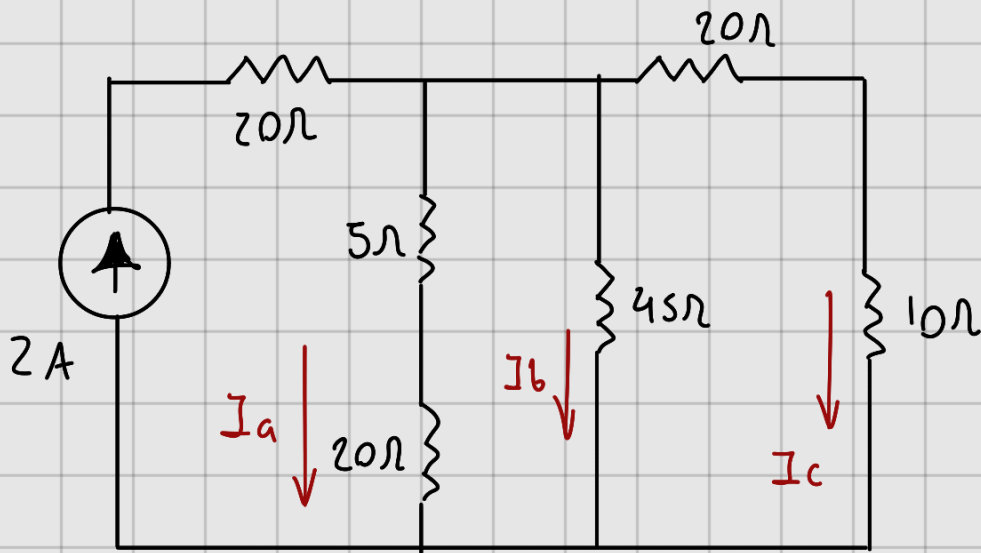⑦ Resuelve por Divisor de corriente  
y encuentre  $I_a$ ,  $I_b$ ,  $I_c$  y la  $P$  en  
 $R = 10\ \Omega$



$$I_T = 2A \quad I_x = \frac{R_T I_T}{R_x} =$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{25} + \frac{1}{45} + \frac{1}{30}} = 10.46\ \Omega$$



$$I_a = \frac{10.46 \text{ V} (2 \text{ A})}{25 \Omega} = 0.8372 \text{ A}$$

$$I_b = \frac{10.46 \text{ V} (2 \text{ A})}{45 \Omega} = 0.465 \text{ A}$$

$$I_c = \frac{10.46 \text{ V} (2 \text{ A})}{30 \Omega} = 0.6978 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} P_{R_{10\Omega}} &= I_c (10 \Omega) \times I_c \\ &= 6.978 \times 0.6978 = 4.86 \text{ W} \end{aligned}$$

$$I_a = 0.8372 \text{ A}$$

$$I_b = 0.465 \text{ A}$$

$$I_c = 0.6978 \text{ A}$$

$$P_{R_{10\Omega}} = 4.86 \text{ W}$$

---