
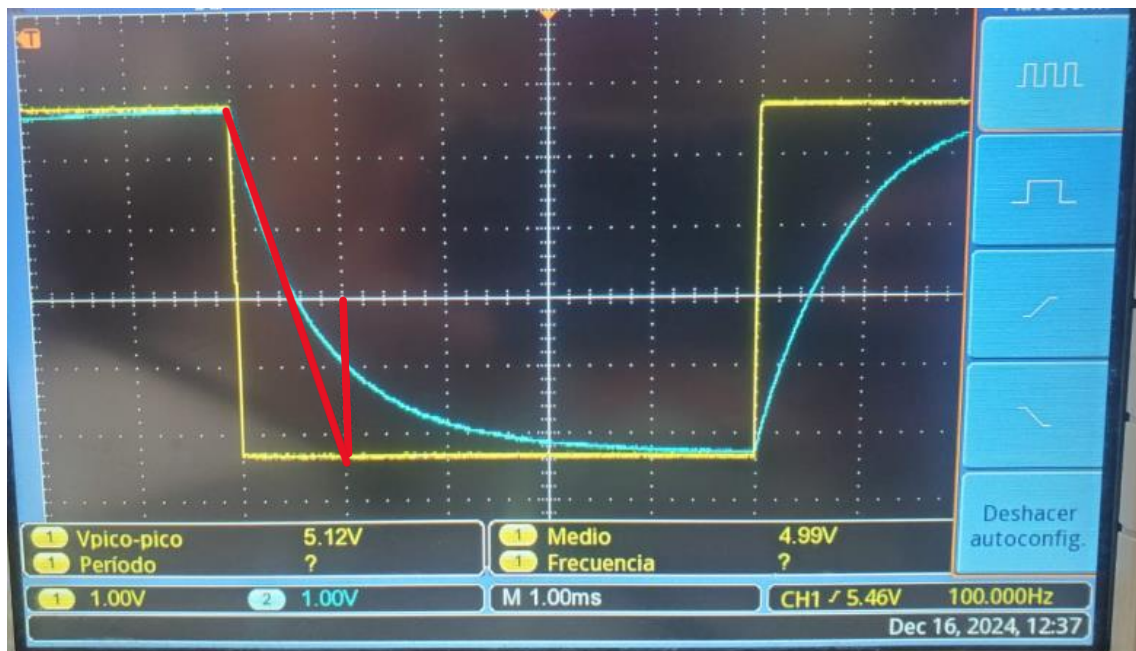


PRACTICA CIRCUITO RC


CAPACITOR 0.1uf

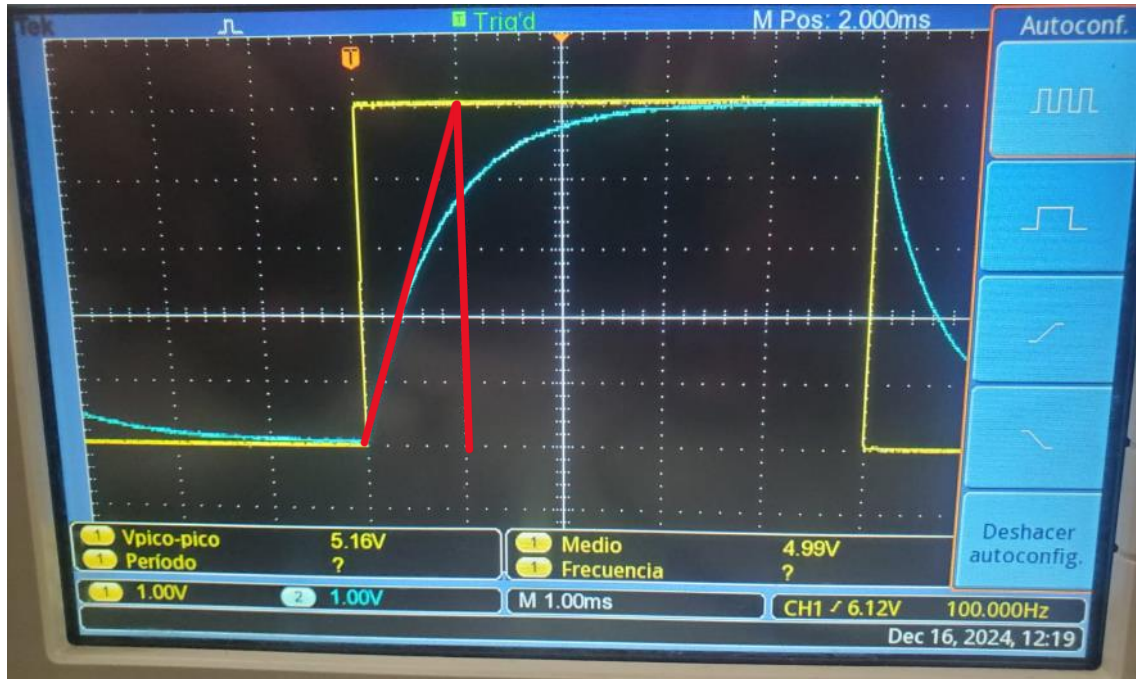


$$\tau = RC = 0.1\mu\text{f} \times 10\text{k}\Omega = 1\text{ms} \quad \tau \times 5 = 5\text{ms} \quad F = 100\text{hz}$$

Valor del capacitor en porcentaje cargandose: 70.4%

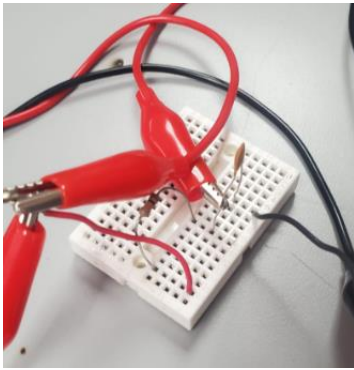Valor del capacitor en porcentaje descargandose = 28.4%




Capacitor de 0.2 uf

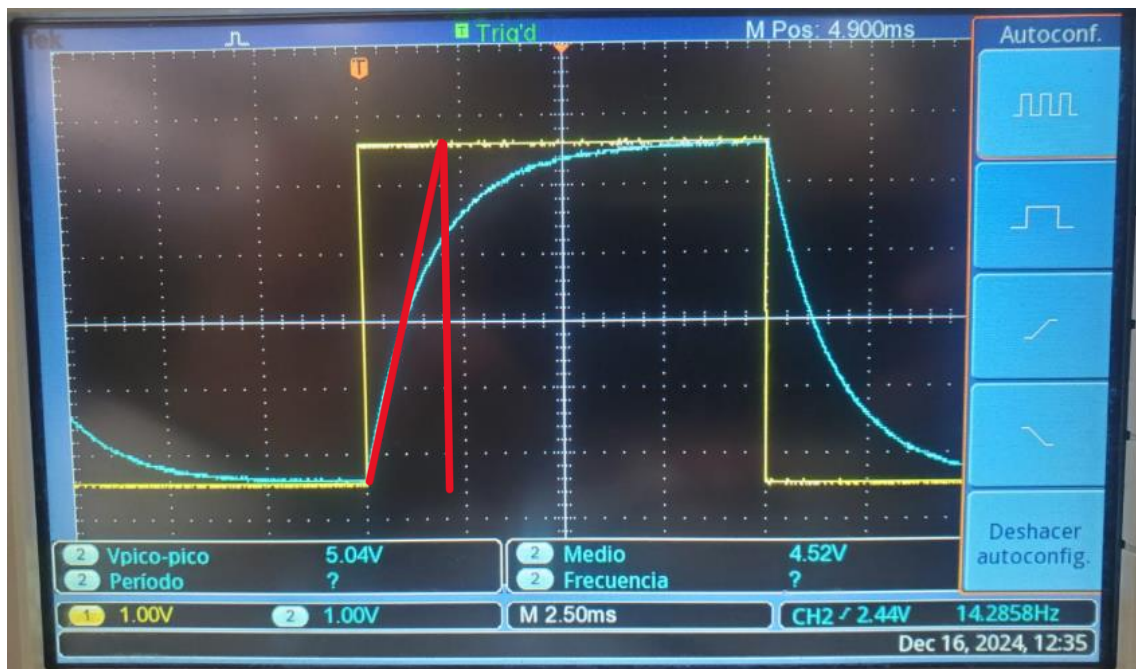

$$\tau = RC = 0.2\mu f \times 10k\Omega = 2ms \quad \tau \times 5 = 10ms \quad F = 50hz$$

Valor del capacitor en porcentaje cargandose: 70.6%

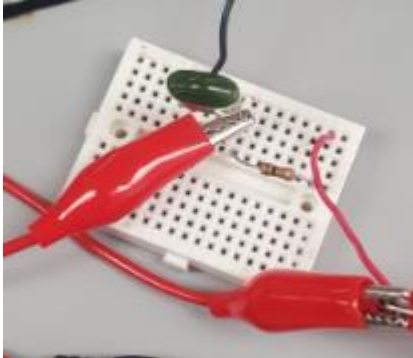Valor del capacitor en porcentaje descargandose = 28%



Capacitor de 1uf





$$\tau = RC = 1\mu f \times 10k\Omega = 10ms \quad \tau \times 5 = 50ms \quad F = 10hz$$

Valor del capacitor en porcentaje cargandose: 68%

Valor del capacitor en porcentaje descargandose = 30%

