



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

PRACTICA 8

CIRCUITOS ELECTRICOS

5CV5

INTEGRANTES:

Chávez Herrera David

Vázquez Blancas Cesar Said

Monroy García Rafael

PROFESOR:


JUAN CARLOS TELLEZ BARRERA

FECHA DE ENTREGA: 3 DE DICIEMBRE DE 2024


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL





CIRCUITO 1: 2 RESISTENCIAS

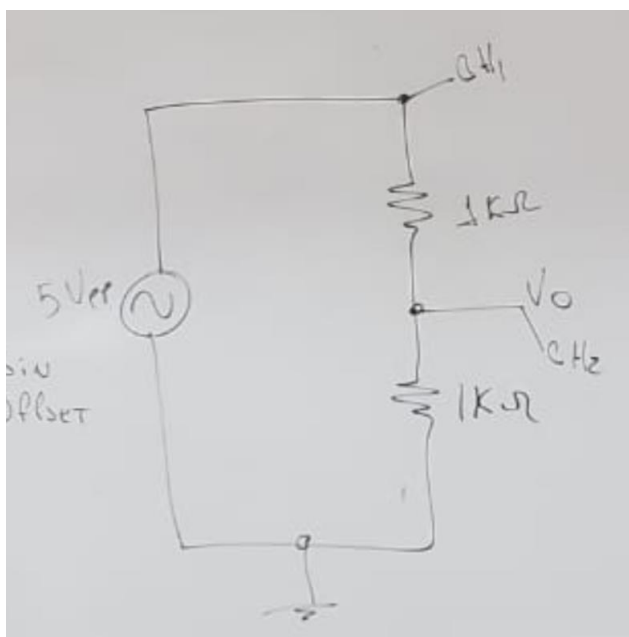


SIN DESFASE

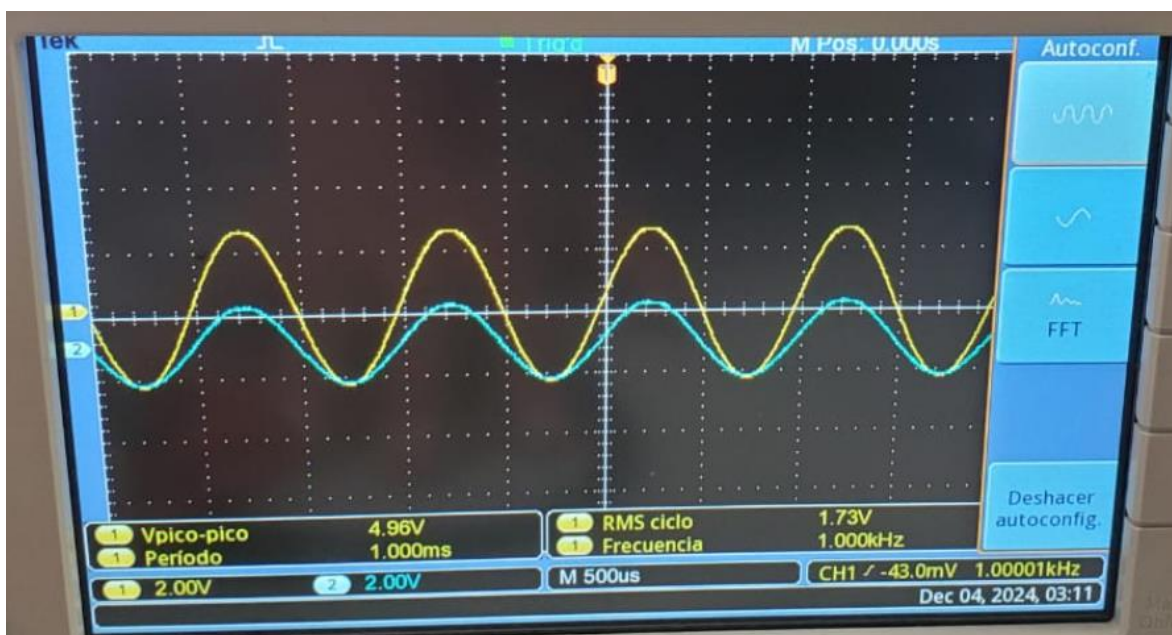

CIRCUITO 2: CAPACITOR

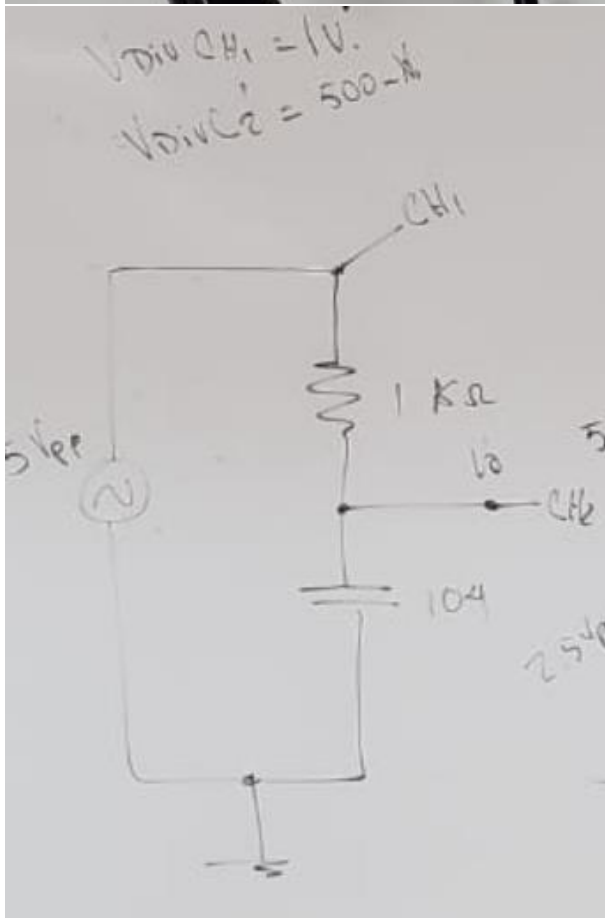
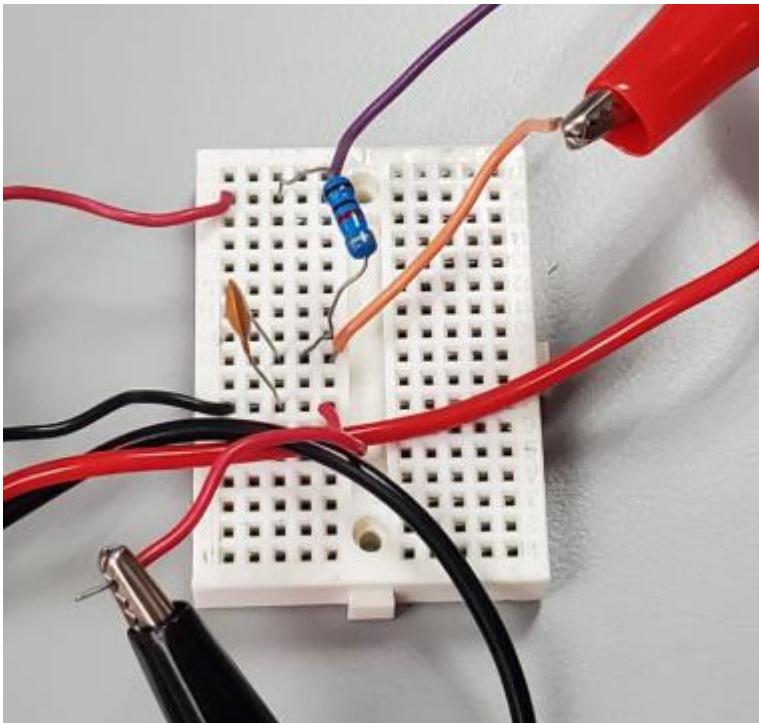



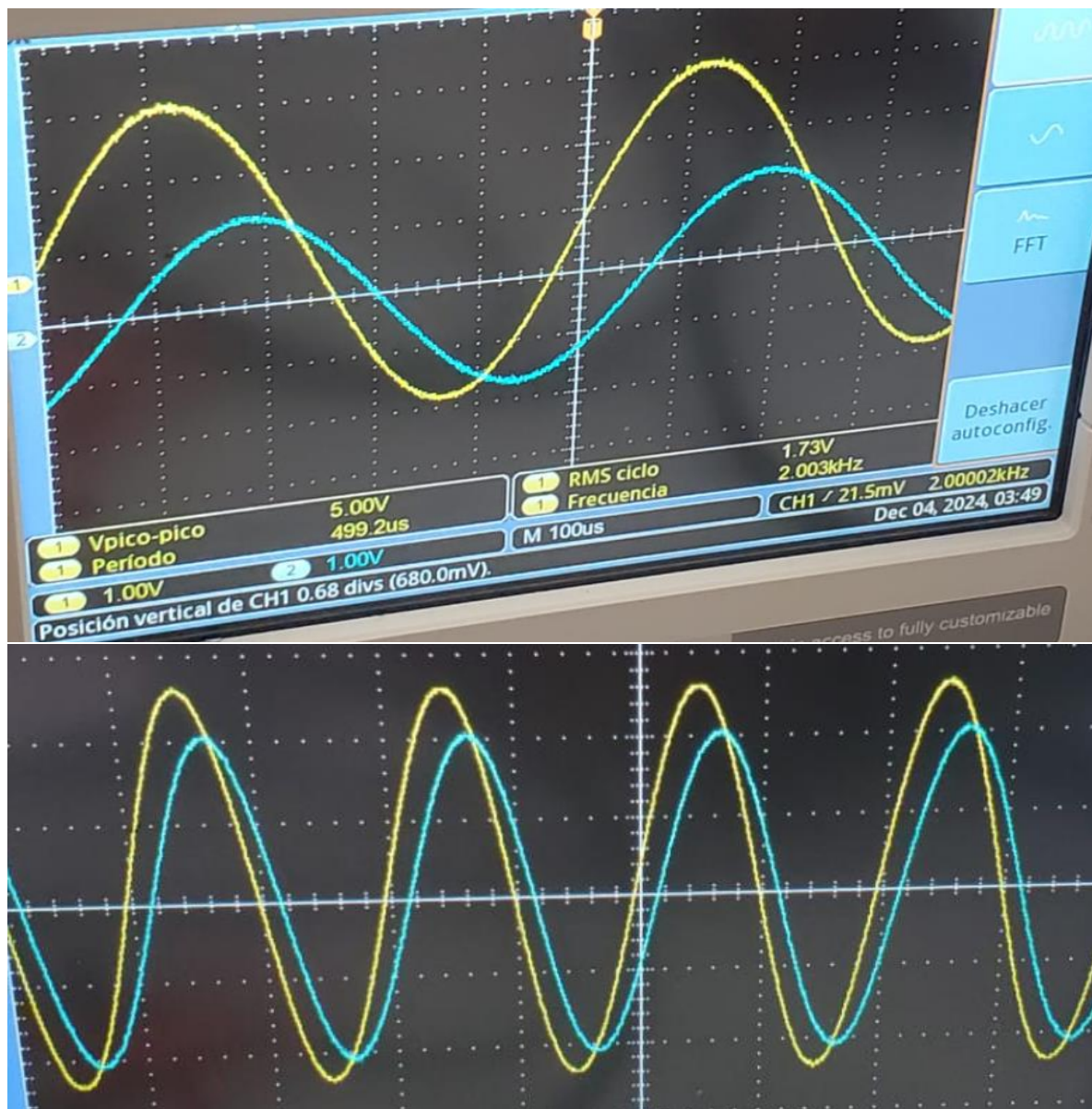


Desfase:

$$X = 200\mu s \cdot 360^\circ / 1200\mu s = 60^\circ$$

CIRCUITO 3 INDUCTOR

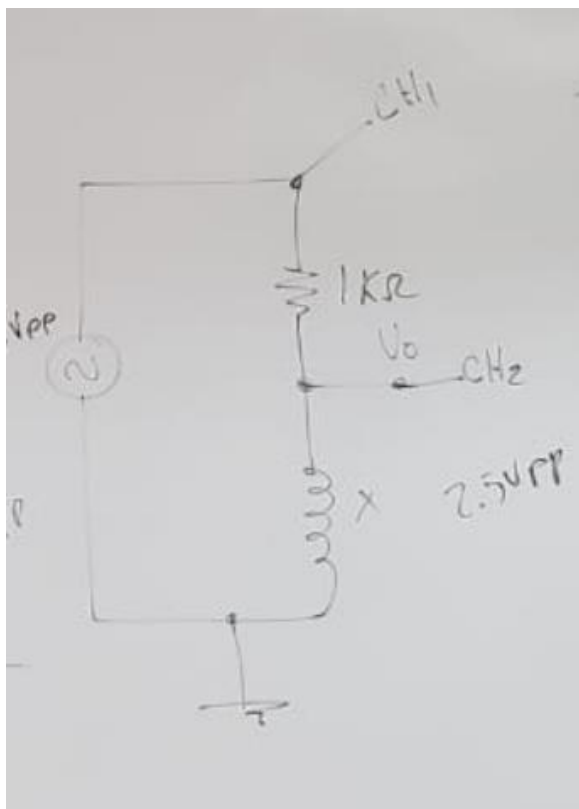
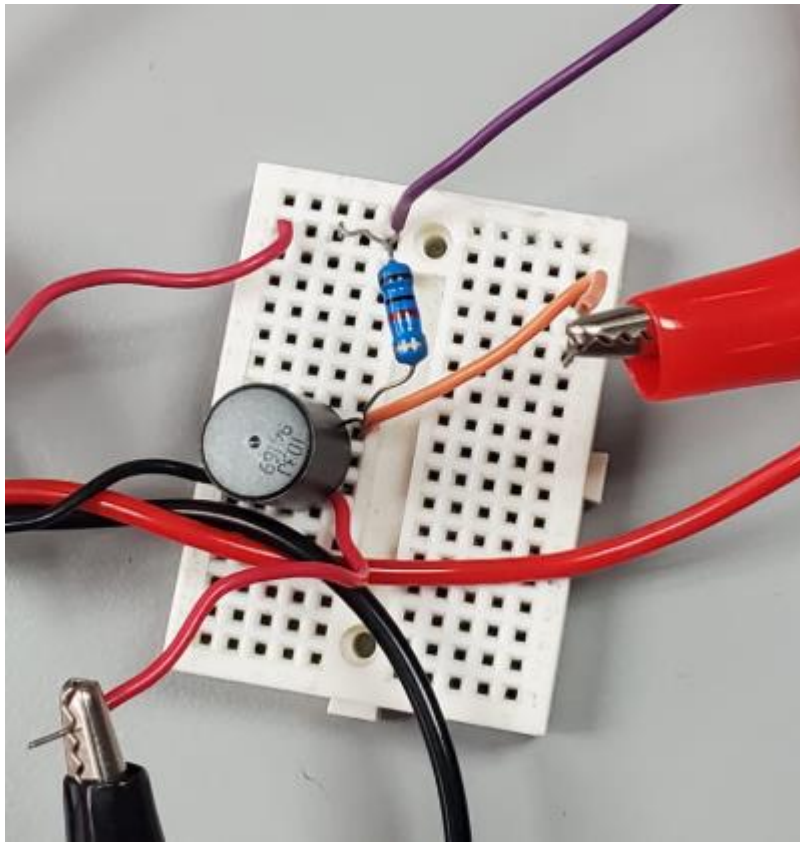


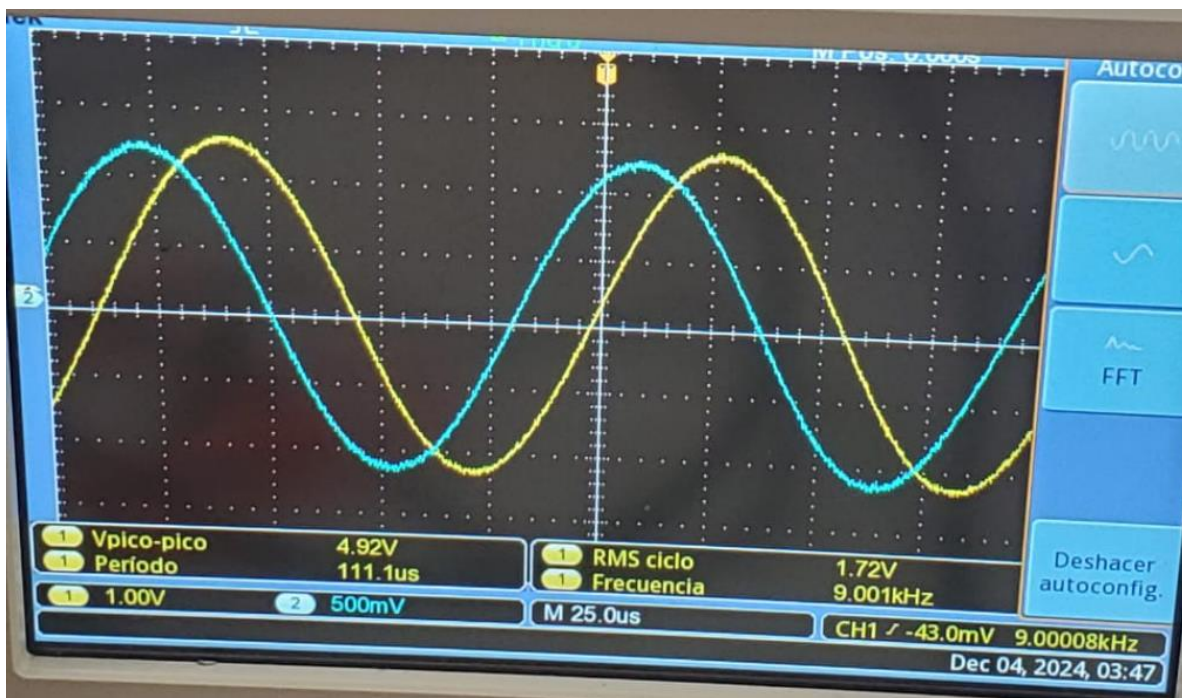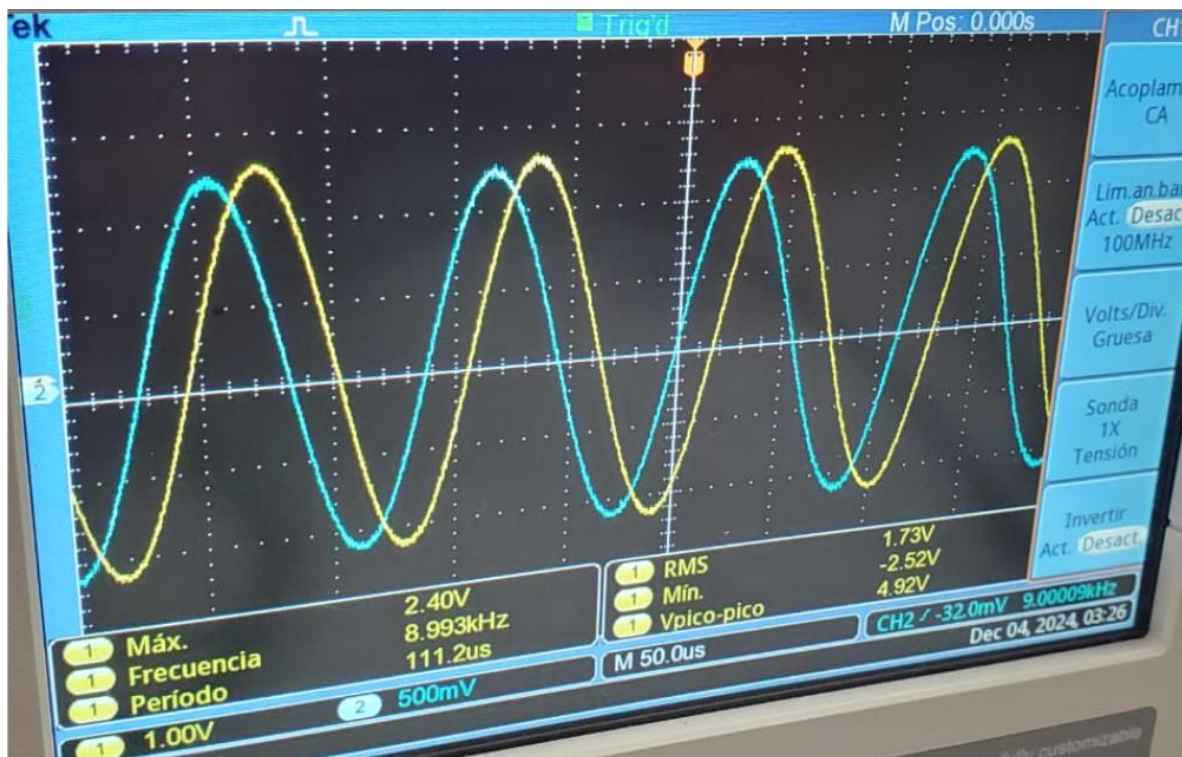

$$X = 87.5\mu s \cdot 360^\circ / 550\mu s = 57^\circ$$

$$I = 0.017 \text{ Hz}$$

CIRCUITO 4: TRANSFORMADOR

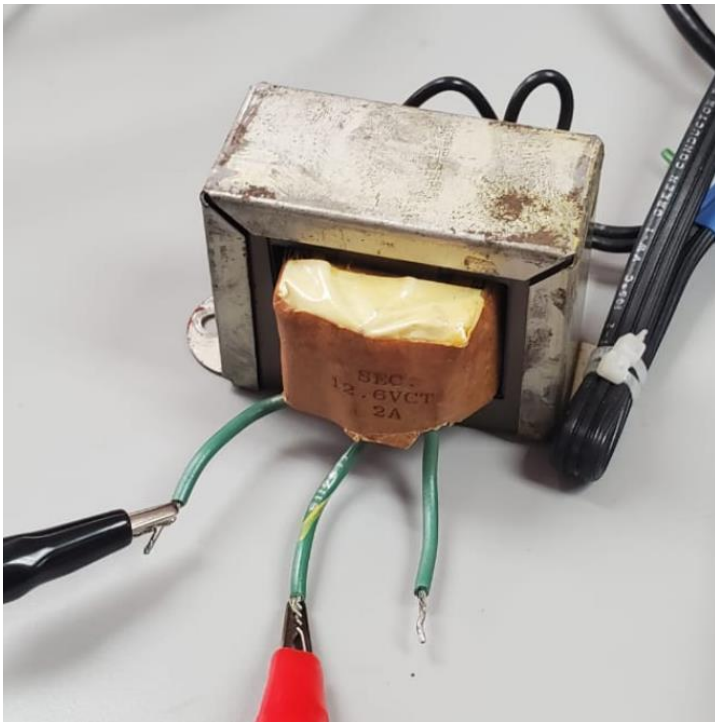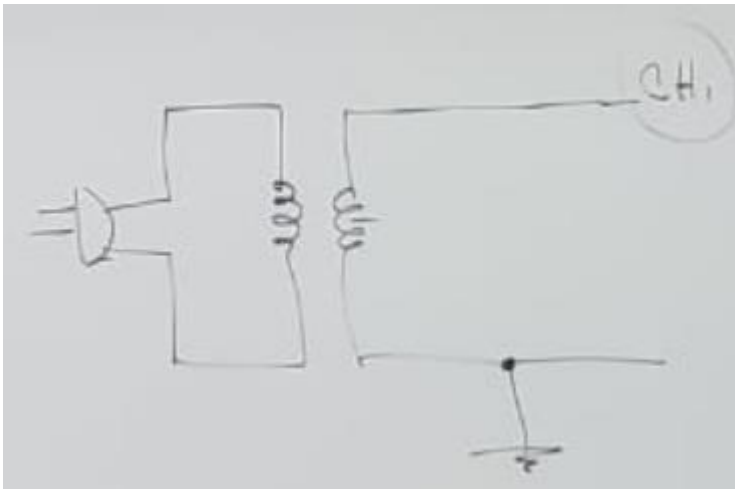



VALOR PP= 23.4

VALOR P= 11.7

$11.7 \times 0.707 = 8.27$ Voltaje RMS

En el multímetro dio



Los valores RMS coinciden