



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

PRACTICA 9

CIRCUITOS ELECTRICOS

5CV5

INTEGRANTES:

Chávez Herrera David

Vázquez Blancas Cesar Said

Monroy García Rafael

PROFESOR:



JUAN CARLOS TELLEZ BARRERA



FECHA DE ENTREGA: 5 DE DICIEMBRE DE 2024

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



CIRCUITO 1:

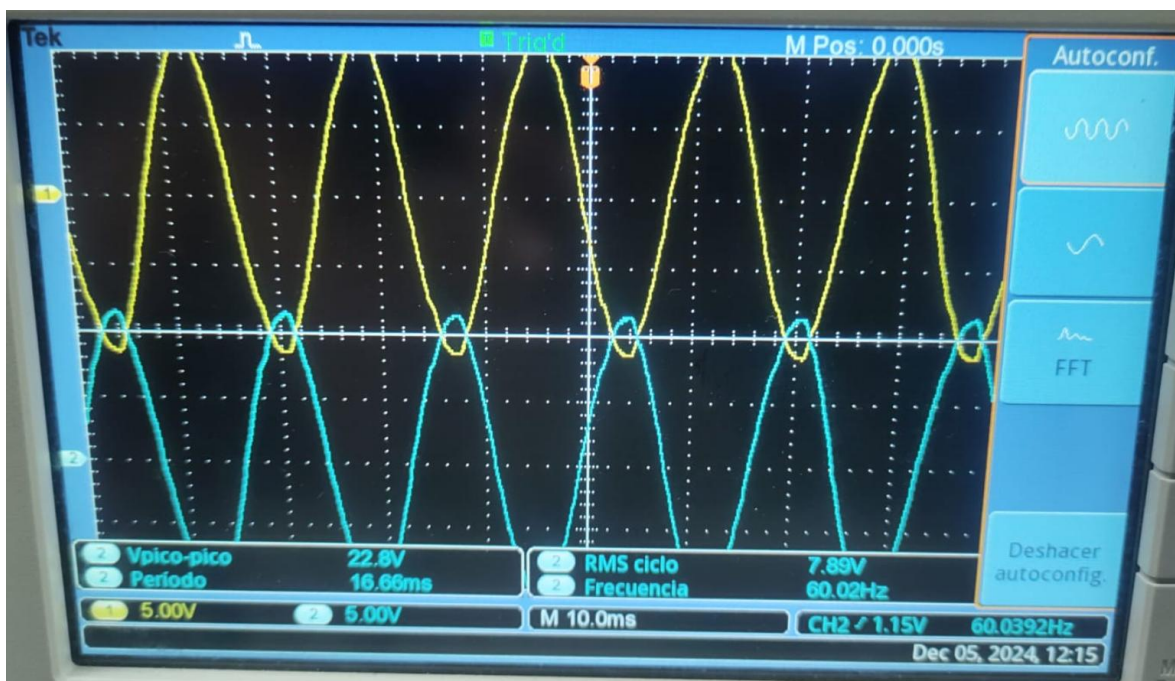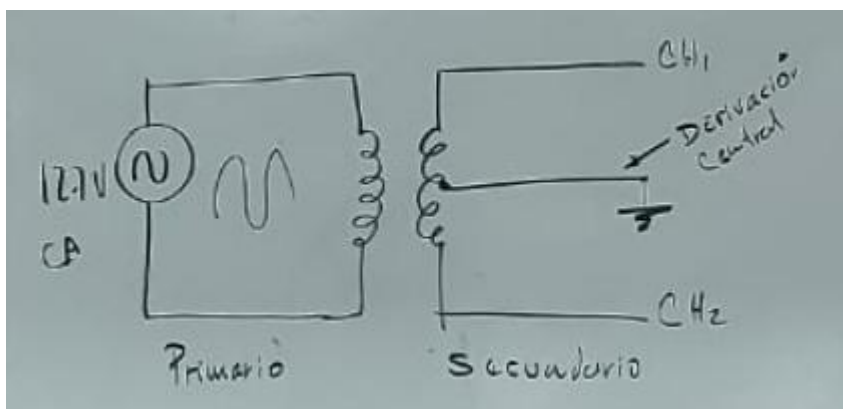


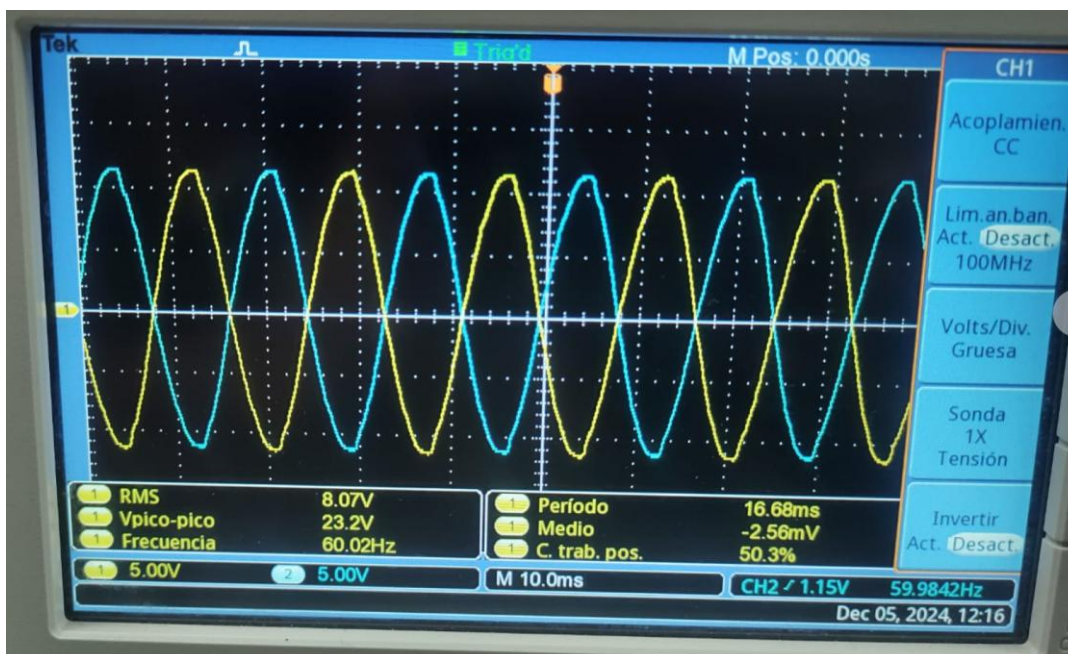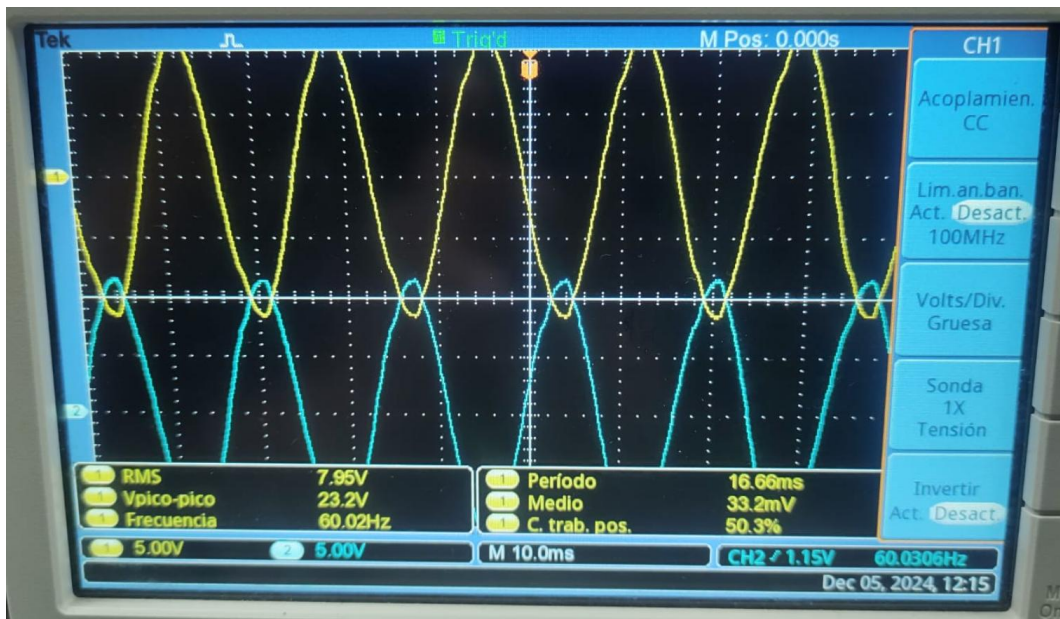

La diferencia entre canal 1 y canal 2 es que canal 2 esta invertida al lado del canal 1, se puede decir que hay un desfase de medio periodo

	Canal 1	Canal 2
Vpp:	23.2V	22.6V
Vp:	11.6 V	11.3V
F:	60.02 Hz	60.02 Hz

CIRCUITO 2: CAPACITOR

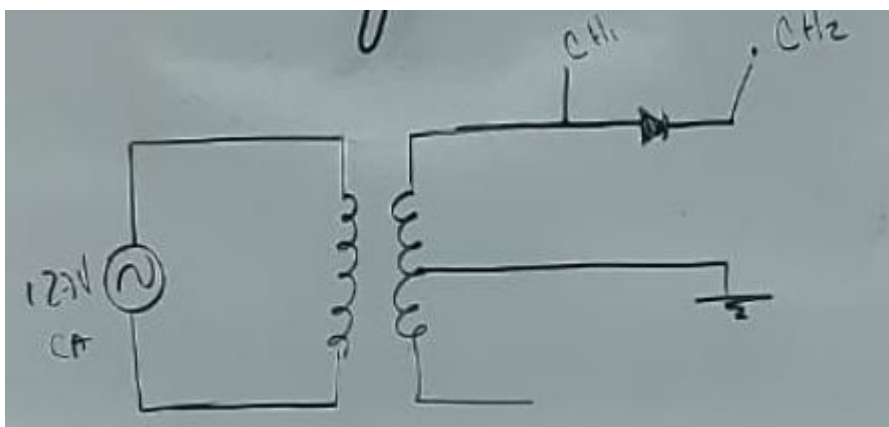



	Canal 1	Canal 2
Vpp:	23V	-----
Vp:	11.5 V	11.4V
F:	60.09 Hz	60.09 Hz

En el mutimetro dio el Vrms (Vca) como:



El cálculo es de:

$$V_p \cdot 0.707 = 11.5V \cdot 0.707 = 8.1305 V$$

Es muy cercano a lo que dio en el multímetro por lo que es correcto

En el mutimetro dio el $V_m(V_{cd})$ como:




El cálculo es de:

$$V_p * 0.318 = 11.4V * 0.318 = 3.6252 V$$

Es muy cercano a lo que dio en el multímetro por lo que es correcto

CIRCUITO 3

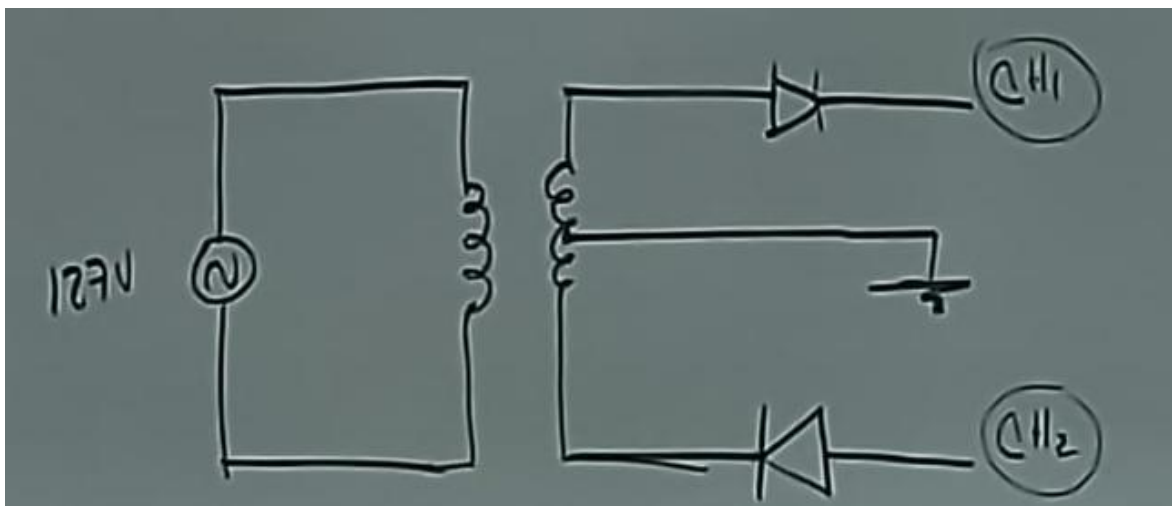

Canal 1 V(Vcd):



3.8698 V

Canal 2 V(Vcd);



-3.4336V